

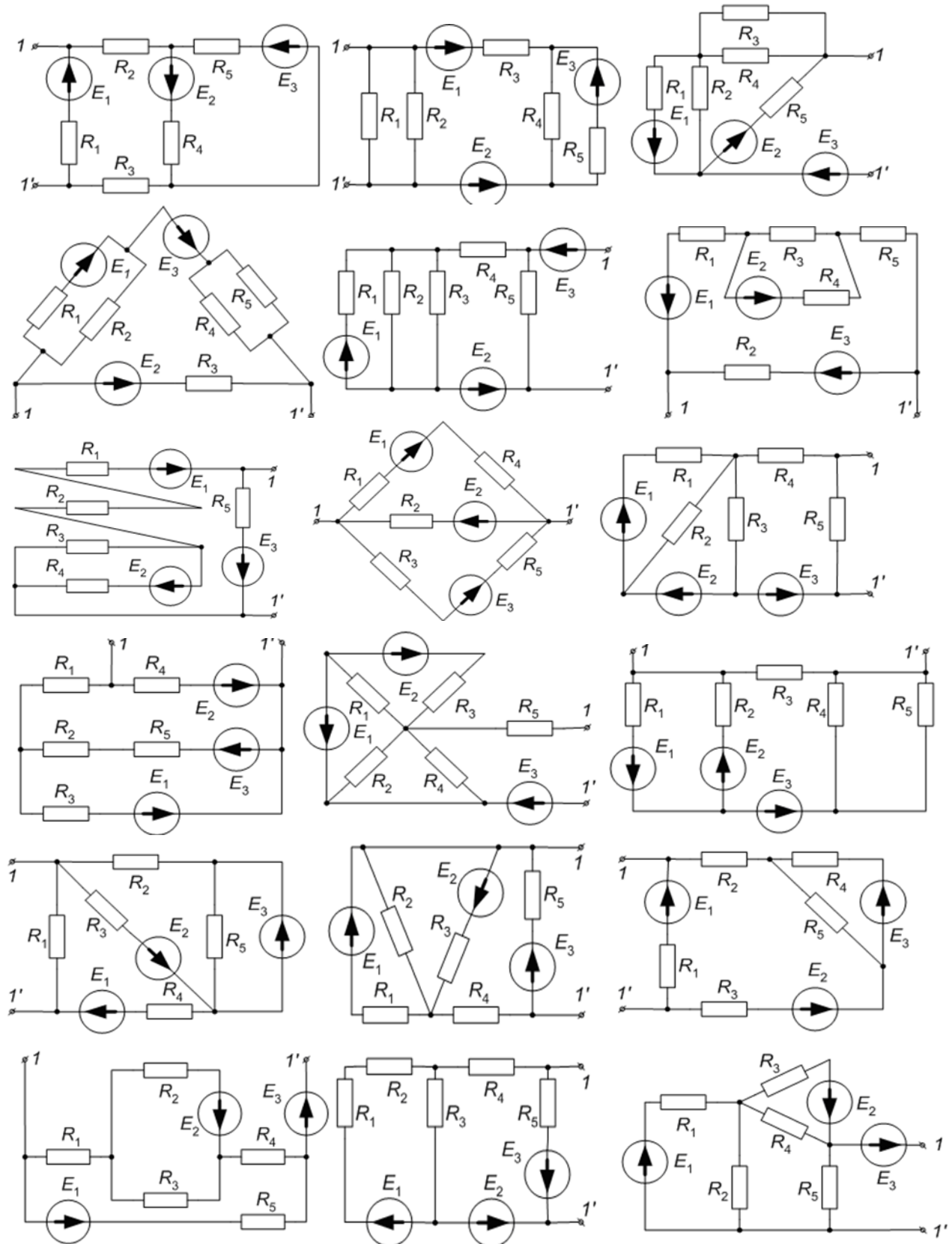


Дано	Задание
R_1, R_2, R_3, R_4, R_5	а) Записать систему уравнений Кирхгофа для данной схемы. б) Найти входное сопротивление.

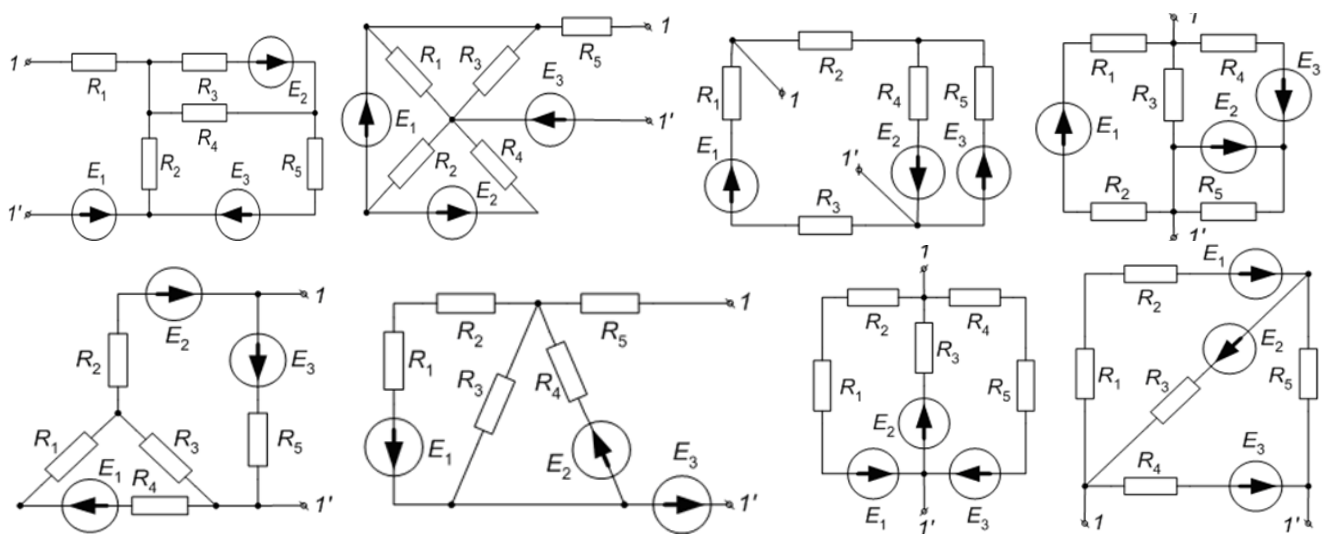


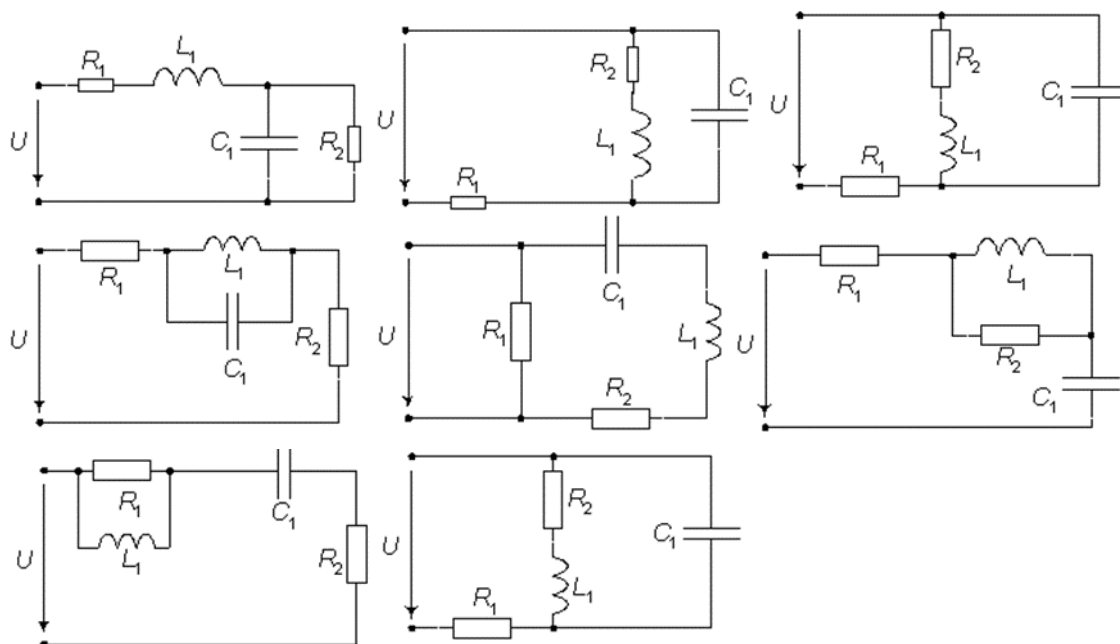


Дано	Задание
$R_1, R_2, L_1, C_1, i_{R1}(t)$	Рассчитать ток i_{R2}




Дано	Задание
$R_1, R_2, L_1, C_1, i_{C1}(t)$	Рассчитать ток i_{R2}

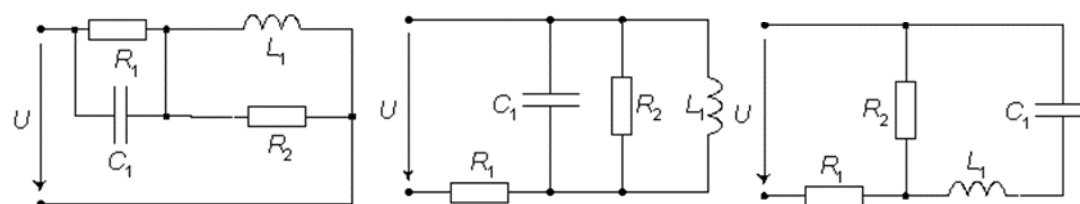


Дано	Задание
$R_1, R_2, L_1, C_1, i_{L1}(t)$	Рассчитать ток i_{R2}

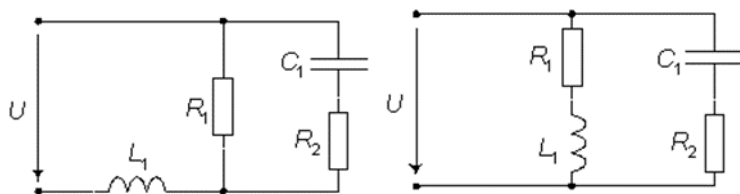


Дано	Задание
$R_1, R_2, L_1, C_1, u_{R1}(t)$	Рассчитать ток i_{R2}

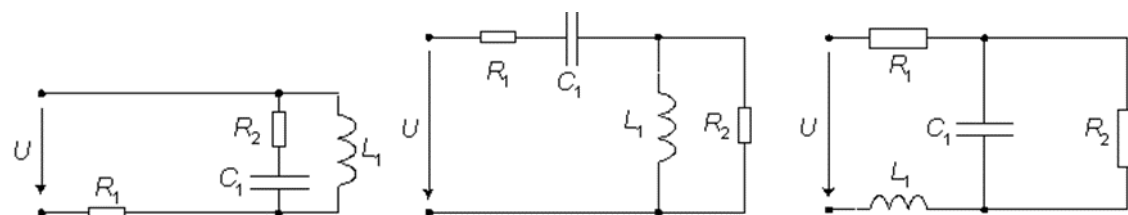

Дано	Задание
$R_1, R_2, L_1, C_1, u_{R2}(t)$	Рассчитать ток i_{R2}

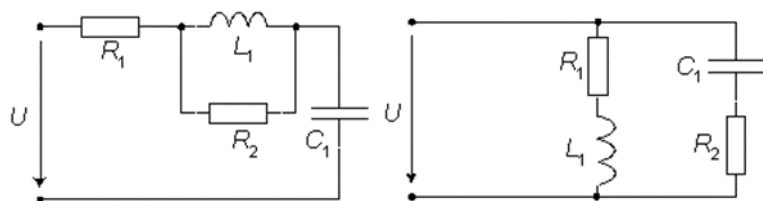

Дано	Задание
$R_1, R_2, L_1, C_1, u_{C1}(t)$	Рассчитать ток i_{R2}

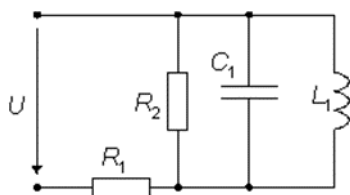

Дано	Задание
$R_1, R_2, L_1, C_1, u_{L1}(t)$	Рассчитать ток i_{R2}

